

Układy cyfrowe i systemy wbudowane
Laboratorium 6
Licznik synchroniczny sterowany

Autorzy: Daria Jeżowska, 252731
Kacper Śleziak 252703
Prowadzący: dr inż. Jacek Mazurkiewicz

1 Zadania do wykonania

Licznik synchroniczny rewersyjny 8-bitowy pracujący w kodzie naturalnym binarnym. Wartość inicjująca licznik ma być ładowana z klawiatury komputera PC poprzez uruchomiony na nim terminal.

Licznik po przyjęciu kodu zaczyna liczyć – grupa wybiera czy będzie zwiększał swój stan – będzie początkowo – pozytywny, czy też zmniejszał swój stan – będzie początkowo – negatywny.

2 Kod w języku VHDL

Do stworzenia licznika synchronicznego potrzebne były zmienne reprezentujące zmianę kierunku zliczania (up, 0 oznacza zliczanie w dół, a 1 w górę), załadowania nowej wartości (load), liczba do załadowania (num_to_load) oraz liczba pokazywana na wyjściu (num_out). Stworzony został także sygnał o nazwie Number, który jest 8 bitowym wektorem. Jego startową wartością jest 0. W bloku process rozpoczyna się działanie naszego programu. Aby wypisywanie rozpoczęło się od zera wypisujemy więc najpierw liczbę, a następnie sprawdzamy czy load ma wartość 1 - jeśli tak jest to Number przyjmuje wartość num_to_load. W następnym kroku sprawdzamy czy up jest jedynką. Jeśli jest to mamy warunek zabezpieczający - sprawdzamy czy ma wartość 11111111 - w takim przypadku zmieniamy wartość Number na 00000000, aby licznik mógł działać dalej. Następnie Number jest zwiększane o 1. W kolejnym warunku elsif sprawdzamy czy up jest zerem - jeśli jest to musimy sprawdzić czy Number ma wartość 00000000 - aby zabezpieczyć kod i aby program mógł dalej działać wektor zostaje zamieniony na 11111111. Po sprawdzeniu tego warunku Number zostaje pomniejszone o 1.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity lab6 is
    Port ( load : in  STD_LOGIC;
          clk : in  STD_LOGIC;
          num_to_load : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          up : in  STD_LOGIC;
          num_out : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end lab6;

architecture Behavioral of lab6 is
    signal Number: UNSIGNED(7 downto 0) := "00000000";

begin
    process(Clk, Load)
    begin
        num_out <= STD_LOGIC_VECTOR(Number);
        if load = '1' then
            Number <= Unsigned(num_to_load);

        elsif up = '1' then
            if Number <= "11111111" then
                Number <= "00000000";
            end if;
            Number <= Number + 1;

        elsif up = '0' then
            if Number <= "00000000" then
                Number <= "11111111";
            end if;
            Number <= Number - 1;
        end if;

    end process;
end Behavioral;
```

3 Testbench

Aby przetestować czy powyższy kod działa poprawnie należało stworzyć *testbench*. Pełen cykl zegaru `clk` trwa 20ns. Wartość liczby do załadowania, `num_to_load`, została ustawiona na 11110000. Domyślnie `up` jest jedynką, jednak zostaje zmienione na 0 po upływie 100ns symulacji. Liczba `num_to_load` zostanie załadowana po 50ns, gdy `load` zmieni wartość na 1.

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;

ENTITY lab6tb IS
END lab6tb;

ARCHITECTURE behavior OF lab6tb IS
    COMPONENT lab6
    PORT(
        load : IN  std_logic;
        clk : IN  std_logic;
        num_to_load : IN  std_logic_vector(7 downto 0);
        up : IN  std_logic;
        num_out : OUT  std_logic_vector(7 downto 0)
    );
    END COMPONENT;

    signal load : std_logic := '0';
    signal clk : std_logic := '0';
    signal num_to_load : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
    signal up : std_logic := '1';
    signal num_out : std_logic_vector(7 downto 0);
    constant clk_period : time := 10 ns;



BEGIN
    uut: lab6 PORT MAP (
        load => load,
        clk => clk,
        num_to_load => num_to_load,
        up => up,
        num_out => num_out
    );

    clk <= not Clk after 10ns;
    num_to_load <= "11110000";
    up <= '0' after 100ns;
    load <= '0', '1' after 50ns, '0' after 60ns;

END;
```


4 Symulacja

  Symulacja przebiegła zgodnie z oczekiwaniami. Licznik zaczyna liczyć od zera w górę, ponieważ `up` ma wartość 1. Na drugim zrzucie ekranu widać, że wartość `load` zmieniła się z zera na jedynkę oraz liczba widoczna na wyjściu zmieniła się na 11110000 i licznik dalej liczy w górę. W setnej nanosekundzie symulacji `up` zmienia wartość na 0, a zliczanie następuje od tego momentu do dołu.



5 Schemat

Na schemacie użyliśmy modułu `RS232_RX` oraz `Display4x7S` pobranych ze strony dr. inż. Sugiera. Moduł `lab6` jest licznikiem. Wyjścia `D0(7:0)` oraz `Rdy` z pierwszego modułu odpowiadają kolejno liczbie do załadowania oraz załadowaniem (`num_to_load` oraz `load`). Natomiast, aby wyświetlić `num_out` na wyświetlaczu stworzona została magistrala, która jako pierwsze 8 bitów zawiera jedynek, a pozostałe są właśnie `num_out`.

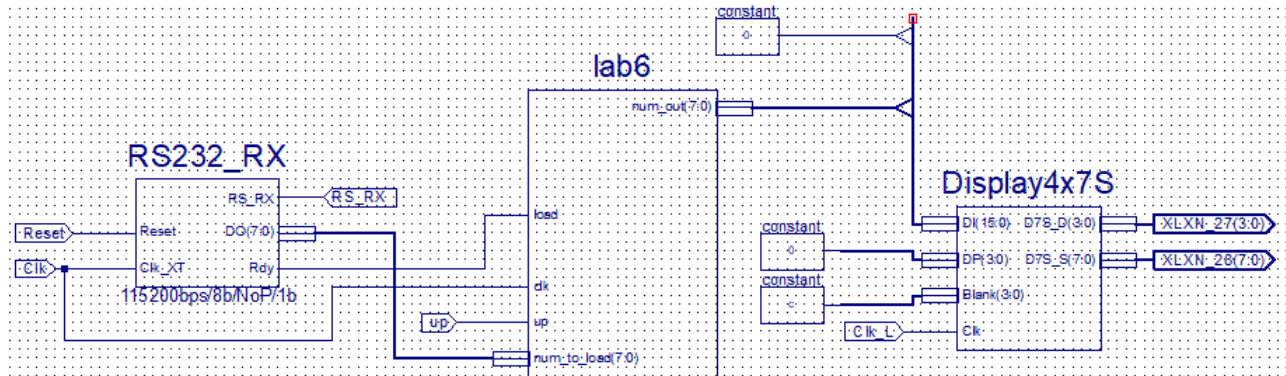

6 Wnioski

Niestety z powodu nieobecności na ostatnich zajęciach stacjonarnych dwóch osób z grupy na zajęciach nie mogliśmy przetestować projektu na płytce i teraz także jest to niekoniecznie możliwe.

Zadanie to wymagało przygotowania się i doczytania o działaniu modłów RS232 i wybraniu odpowiedniego oraz analogicznie dla Display4x7S. Sam w sobie licznik nie sprawiał większych problemów - po zajęciach z Logiki układów cyfrowych oraz dotychczasowych zajęć z Układów cyfrowych i systemów wbudowanych wiedzieliśmy jak odpowiednio napisać kod, aby symulacja była satysfakcjonująca.